

170050068

170050074

170050083

170050093

170050102

THE DESIGNERS(U)- GL- 6**Inputs :**

Item_in : std_logic_vector(2 downto 0);

Money_in : std_logic_vector(3 downto 0);

Clk : std_logic;

Outputs :

Money_out : std_logic;

A logic high represent the outflow of 5 rs coin.(A refund of 5 rs coin per one clock cycle.)

Item_out : std_logic_vector(2 downto 0);

Encodings:**Item encoding**

"000" : default

"001" : Misal

"010" : Samosa

"011" : Poha

"100" : Upma

"101" : Extra chatni

"110" : Lassi

"111" : Chai

Money encoding

"0000" : default

"0001" : 2000

"0010" : 500

"0011" : 100

"0100" : 50

"0101" : 20

"0110" : 10 rs note

"0111" : 10 rs coin

"1011" : 5 rs coin

State | Encoding

idle | 000 -- IDLE

wait_for_m | 001 -- Wait for money

cant_s | 010 -- Cant Serve

coin_d | 011 -- Coin_dispense

item_d | 100 -- item_dispense

State Diagram :